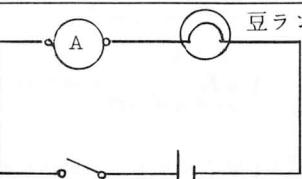
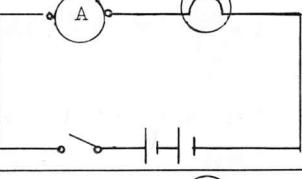
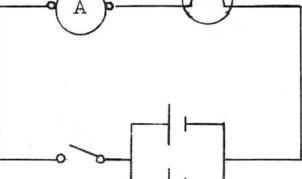


この電池の内部抵抗による影響は、新しい電池を使用することで軽減できます。  
しかし、それ程問題にする必要はないと思われます。

表-5

考えた教材としては、「およそ等しいから、明るさもほとんど同じ」といった程度の取り扱いが許されてよいと考えるからです。

つなぎ方	回路	明るさ	電流
乾電池 1個			210mA
乾電池 2個直列		1個の場合より明るい。	400mA
乾電池 2個並列		1個の場合と同じ明るさ	215mA

(注1) 演示実験には、OHP用の電流計、

電圧計が最適です。(写真-4)

(注2) 電池の内部抵抗は、電池を使うに従って大きくなります。

(注3) 電流計、電圧計の内部抵抗は、それぞれの性格上、前者は小さく、後者は大きくつくられています。

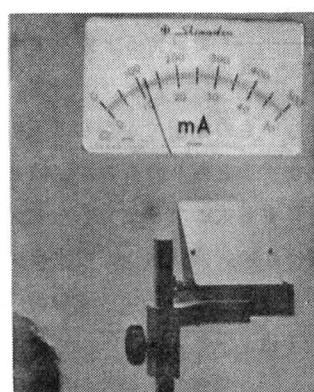


写真-4