

15. ほうさんのとけかたについて、つぎの(1)~(3)の問い合わせに答えなさい。

(1) 水の温度をかえると、ほうさんのとけらまはどうなりますか。つぎのア~エの中から正しいものを一つえらび、その記号を□の中に書きなさい。

- ア 水の温度が高いほど、たくさんとける。  
イ 水の温度がひくいほど、たくさんとける。  
ウ 水の温度に関係がなく、たくさんとける。  
エ 水の温度が25°Cぐらいのとき、たくさんとける。

□ ㉙

(2) ピーカーをあたため、ほうさんを入れてよくかきましたが、ほうさんが蒸し气でしづんでしまいました。そこで上ずみ液だけを別のピーカーにとり、水でひやしました。ピーカーの中はどうなりますか。つぎのア~エの中から正しいものを一つえらび、その記号を□の中に書きなさい。

- ア ピーカーの中に、水ができた。  
イ すきとおった水で、変わりはなかった。  
ウ 白いふのほうさんを見えてきた。  
エ 空気のあわが、たくさん出てきた。

□ ㉙


- 12 -

(3) 水の入ったピーカーにはうさんを入れ、よくかきましたが、とけきれない底のほうに残ってしまいました。とけ残ったほうさんをどこすには、どうしますか。つぎのア~オの中から正しいものを二つえらび、その記号を□の中に書きなさい。

- ア とけ残ったほうさんをとり出し、小さくくだいて入れる。  
イ 水をたして、かきません。  
ウ ピーカーを、ひやす。  
エ はやく、かきません。  
オ ピーカーを、あたためる。


□ ㉙

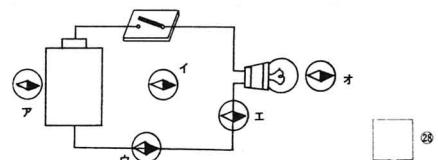16. かん電池とまめ電球を使って、下の図のような回路をつくり、方位じしんを使って、電流が流れているかどうか調べることにしました。方位じしんは、どのようにおけばよいですか。図のア~オの中でもともよいものを一つえらび、その記号を□の中に書きなさい。




- 13 -

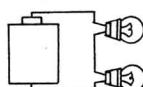17. 2このまめ電球と、1このかん電池を使って、つぎの二どおりつなぎかたをしました。(1)、(2)の問い合わせに答えなさい。



(a)

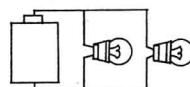

(b)

(1) (a)のようなつなぎかたを、まめ電球の何つなぎといいますか。

つぎの□の中にあてはまるこだばを書きなさい。

まめ電球の□ つなぎ ㉙


(2) つぎの文は、(a)、(b)のつなぎかたについて書いたものです。ア~エの中から正しいものを二つえらび、その記号を□の中に書きなさい。

- ア (b)のほうのまめ電球は、明るいが、(a)のほうのまめ電球はくらい。  
イ かん電池がはやく弱まるのは、(a)のほうである。  
ウ かん電池がはやく弱まるのは、(b)のほうである。  
エ どちらも、まめ電球は2こだから、明るさはぜんぶ同じである。

□ ㉙

- 14 -

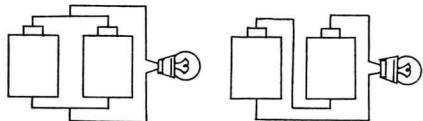18. 1このまめ電球と、2このかん電池を使って、つぎの図のような二どおりのつなぎかたをしました。(1)~(3)の問い合わせに答えなさい。



(a)

(b)

(1) (a)のようなつなぎかたを、かん電池の何つなぎといいますか。

つぎの□の中にあてはまるこだばを書きなさい。

かん電池の□ つなぎ ㉙

(2) (a)と(b)のまめ電球の明るさをくらべました。つぎのア~ウの中から正しいものを二つえらび、その記号を□の中に書きなさい。

- ア (a)のまめ電球のほうが、(b)よりも明るい。  
イ (b)のまめ電球のほうが、(a)よりも明るい。  
ウ (a)のまめ電球も(b)のまめ電球も、明るさは同じ。

□ ㉙

(3) (a)のつなぎかたと、(b)のつなぎかたで、かん電池の弱まりかたを調べました。つぎのア~ウの中から正しいものを二つえらび、その記号を□の中に書きなさい。

- ア (a)のほうが、(b)よりも弱まりかたがはやい。  
イ (b)のほうが、(a)よりも弱まりかたがはやい。  
ウ (a)も(b)も、弱まりかたは同じ。

□ ㉙

- 15 -