
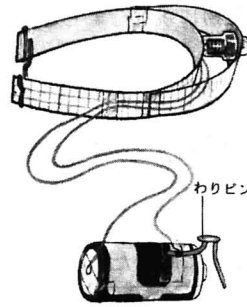


豆電球と乾電池を使ったおもちゃをつかって遊び、回路についての理解を深める。

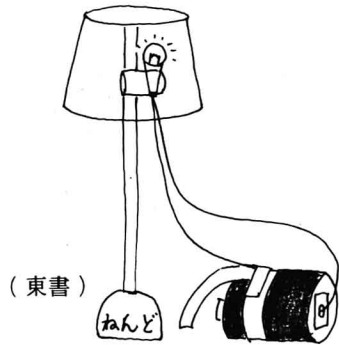例1 開閉器（スイッチ）の入った回路をつかったおもちゃを作る。


- 電気スタンド (図8)
- ヘッドランプ (図9)
- 一つ目小ぞう
- しんごうき



(大日本図書)

例2 電気を通すもの、通さないものを利用したおもちゃを工夫する。

- ぴかぴかとう台 (図10)
- パトカー

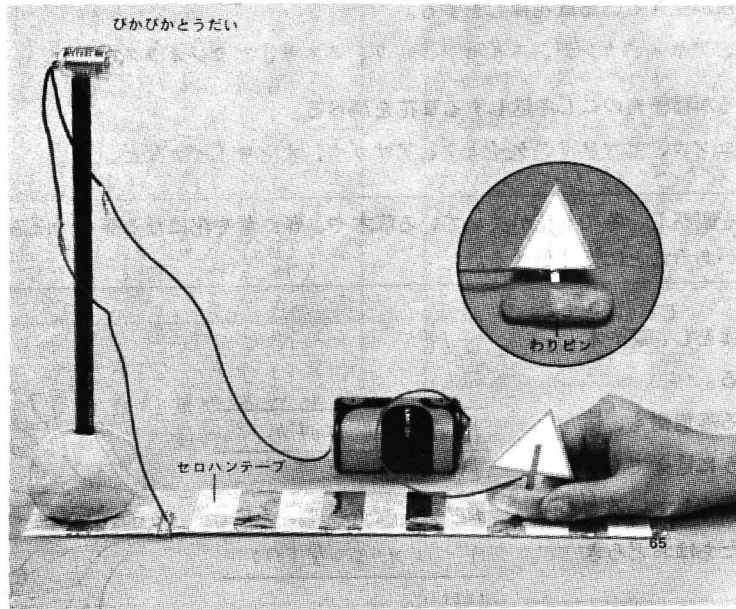

(大日本図書)