

### 3. 周 波 数 計 (中・高)

(1) 前項 2 の装置を周波数計として用いるためのアダプタ回路

(2) 周波数計とその測定技術


(1) 周波数計として用いるアダプタ回路

これは、基準時計として用いる水晶振動子と家庭用 100V 電源の周波数の変動を比較した結果、水晶の温度変化による周波数の変動の方が大きく、むしろ、商用電源の方が信頼できることがわかり、経済的なメリットがあるので採用した。

実験によりひねり出した回路は実に精度がよかつた。お試しいただきたい。**[図14]**

また、筆者の設計のポイントを述べると、一般的な周波数計は、計数をしている間、前の時刻までのデータがホールドされていて、生徒にとって、計測しているという実感が

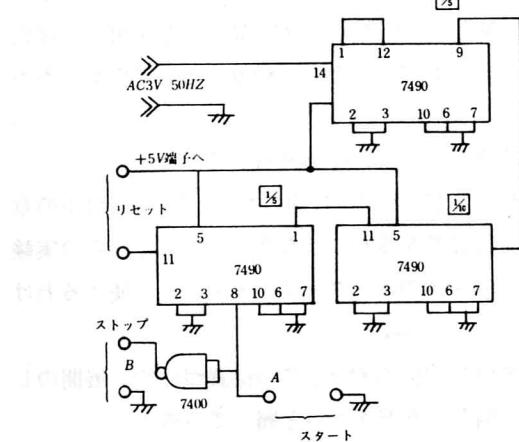**[図14]** 2のカウンタ / タイマに組みこむ場合は A. B. C の線を 4 回路  
3接点のロータリスイッチで切換える。




湧かない、という意見があった。そこで、1 sec 間計測…その間表示された数字が動き、1 sec 間表示を静止させ、その後、0.5 sec 間 0 表示にするという表示サイクルにしたわけである。(実用新案出願)

初段の 7490 で  $\frac{1}{2}$  の 10 HZ にするが、デューティ 50% のパルスを入力しないと、誤計測するので、回路に示した PIN 接続となる。

なお、この回路の電源はカウンタに接続したとき、カウンタから供給されることになる。

プリッジダイオード レギュレータ 8705

**[図15]**

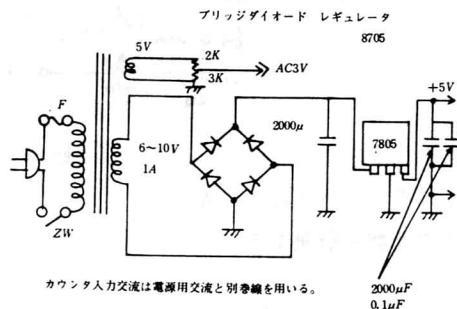

AC3V は電流が微小で、最大  $80 \mu A$  である。また、交流が心要であることから、電源[図15]も組みこんだ方が便利になる。

(2) 周波数計とその測定技術

前項 2 のカウンタに接続すると、CK の周波数も表示される。100 と出れば 100 HZ である。VR で周波数を調節すれば、種々の周波数分の 1 秒の時計になるわけである。また、カウンタに切換えると、周波数計となる。1 のデジタル電圧計を接続すると電圧計となり、更に、第一章のセンサを接続すると種々の計器として、活躍することになる。

電源から流出する電流は約  $300 mA$  なので、余裕があり、他の計器の電源としても利用できる。