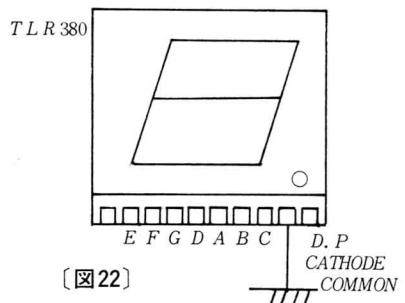


べた実験は全て行えるようにしてあるのでお読みいただきたい。

LEDは、できれば大型の東芝 TLR380を用いたい。教室の最後部からでも明瞭に見える大きさで、デモ実験などに効果がある。LDEの各セグメントに対する抵抗も不必要的なので作製には手が省ける。




[図22]

よい。また電源については〔図15〕の+5Vレギュレータ電源を用いる。ACの信号を用いる部分は不用である。

〔実験〕DOWN COUNTERにして、Cの容量を求めてみよう。

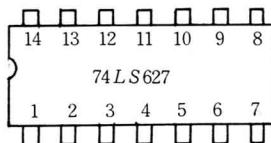これは次項5で用いる74LS624, 625, 627などを用いると簡単である。発振周波数はCの大きさで決定され、調整はバイアスの変化で行えるので非常に便利である。有用な使い方は次項に述べてあるので、次の装置の予備実験として、試していただきたい。



うなPIN配置で1チップに2回路封入されている。

今、74LS627を例としてとり上げる。  
このチップは、図のよ

PIN1: Vcc, 2: FREC, CONTROL, 3~4: CX, 5: GND, 6: OUT PUT, 7: GND 1回路を用いるときは、ここまでPINを使用する。以下もう1回路として、8: OUT, 9: GND, 10: CX, 11: CX, 12: FREC, C, 13, 14: Vcc Vccは+5VにGNDは0Vである。

基準になるコンデンサー100PFをCX端子を設定したタミナルにつけ、FREC CONTROLで調整し、DOWN COUNTGRに入れて1を表示させると1000PFは10を表示することになる。桁を上げる場合は、基準発振、すなわちゲートの時間を短かくすればよい。正確な容量計として使用できるわけである。

## 5. VOLTAGE CONTROL

### FREQUENCY GENERATOR.

物理現象を電圧に変換し、それをDATA MEMORYやU/D COUNTERにINPUTし表示する。A/D変換ICは高価であるし、LSIも出でてはいるがスピードが遅すぎるので、実用上高速でデータを得るのは困難である。筆者は高速で安価な74LS624、625、627などを用いて1,000円程度のGENERATORを作成した。測定時0Vのときの表示が0になるよう減算回路を考案した。これにより種々の物理量の変換が可能になった。DATA MEMORYを用いて交流をこれに入力し、データをグラフにプロットすると、サインカーブが得られるなどの特徴がある。U/D・COUNTERに入力することにより運動量、力積、圧力、温度、コンデンサーの容量などの測定ができる。この装置の入力部は高インピーダンスにして、5V以下の測定レンジを設定する。すなわち、