

高感度照度計の製作

柴田宣教

1. ねらい

中学校理科の光教材に、とつレンズで作った像の明るさについてとりあげられている。像の明るさを市販の照度計でしらべても、よほど明るい像を作つて実験しなければ、感度が低くて使えない。像を明るくしても像の大きさが小さいため、照度計感光部の一部分しか照らないので正しい明るさを示さない。

以上のことから、像の明るさを調べるには受光面が小さく、しかも高感度の照度計を作らなければならぬ。光の強さを電流の変化として取り出すものに、光電管、フォトトランジスター、セレン光電池、硫化カドミューム、セレン化カドミュームなどある。

硫化カドミューム、セレン化カドミュームは、電池につなぎ、素子に光を当てるとき、その電気抵抗が減少するので、電流が増加する。この電流の大小により光の強さを読みとることができる。硫化カドミュームでは光を当てない場合でもある程度電流が流れるが、セレン化カドミュームは光を当てないときの抵抗が数メガオームであり電流をほとんど流さないので、簡易な照度計として利用するにはセレン化カドミュームを使用する方が都合がよいようである。

2. 材 料

セレン化カドミューム光導電セルF E -55H (シオヤ無線電機商会発売) -----	1
抵抗12K $\Omega \frac{1}{4}W$ -----	1
可変抵抗 (1K Ω ポリューム) -----	1
ターミナル-----2	中型ジャック-----2
シャーシ-----1	スイッチ-----1
電池ボルダー-----1	乾電池 (単2) -----1
ゴム栓 (1号) -----1	100 μA 計-----1
塩ビパイプ ($\phi = 13mm$) -----	10cm

3. 制 作

図1

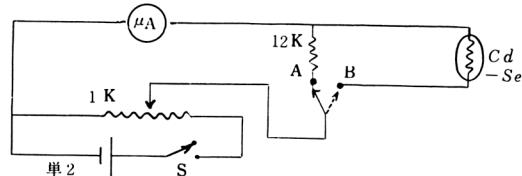


図2

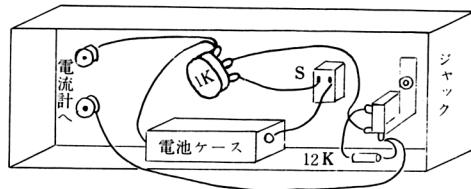


図3

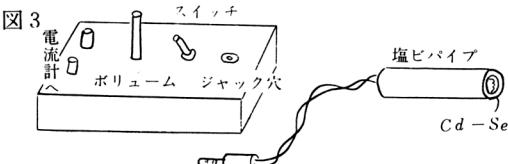


図1の配線図にもとづき、アルミシャーシ内部に図2のように部品をとりつける。

ジャックの開放防止装置をうまく利用し、ジャックを抜くとAにつながり(検)となり、ジャックを差すとBにつながり(測)となるように配線する。

Aにつながる12Kの抵抗は、Cd-Seに150Luxの光をあてたときの電気抵抗である。

4. 使用法

- (1) ジャックを抜き、SをONし、100 μA を示すようにポリュームを調節する。(電池の電圧を一定にする)
- (2) ジャックをさせば、そのまま測定状態となる。
- (3) 図4のようにLuxと μA の換算グラフを実験によって作る。このグラフは使用するメーターによって変るので、以後同一メーターを使用する必要がある。