

力端子 \oplus の電圧を下まわると、出力 V_o は図 5 に示すように、0 から $+V_{cc}$ にとび上がる。

これについて、コンデンサー C の両端の 電圧

$$V_c \text{ は } V_c = V_{cc} \left(1 - e^{-\frac{t}{CR}} \right)$$

で変動し、非反転入力端子 \oplus の電圧 V_n も

$$V_n = V_{cc} \cdot e^{-\frac{t}{CR}}$$

に従って変る。

こうして、この V_n が $1/2 V_{cc}$ を下まわるとき出力は再び0に戻るわけである。

従って、パルス巾 T は、 $V_n = 1/2 V_{cc}$ のときの大きさを求めればよいから

$$\frac{1}{2} V_{cc} = V_{cc} \cdot e^{-\frac{T}{CR}} \quad \text{から}$$

$$-\frac{T}{CR} = \ln \cdot \frac{1}{2}$$

$$\therefore T \approx 0.7 CR$$

なお、この出力 V_o や非反転入力 V_n の動きについては、このあと試作品による写真で再度ふれてみたい。

つき、図 4 に戻って、 R_3 についてであるが、これはプルアップ抵抗で、オープン・コレクタ型の

O P アンプには必要であるが、これを内蔵するO P アンプではつける必要はない。

さて、具体的回路を図 6 に示す。K 方式と呼んだが、これは、ここだけの便宜上の名称である。

① パルス巾の設計は

最小値を 0.5 ms 、最大値は 70 ms として連続に変化できるようにした。

タイミング抵抗 つまり R の値は

$$T = 0.7 C R \quad \text{から}$$

$C = 0.1 \mu F$ とすれば、最小値 R_{min} は

$$R_{min} = \frac{0.5 \times 10^{-3}}{0.7 \times 0.1 \times 10^{-6}}$$

$$= 7 \times 10^3 \quad (\Omega)$$

最大値 R_{max} は

$$R_{max} = \frac{70 \times 10^{-3}}{0.7 \times 0.1 \times 10^{-6}}$$

$$= 1000 \times 10^3 \quad (\Omega)$$

(注) 試作品では、 $R_{max} = 1007 \text{ k}\Omega$ としたので、パルス巾の最大値は 70 ms より若干大きい。

② 電源は 0.06 P を 2 用いてみた。出力は最大 9 ボルト になる。

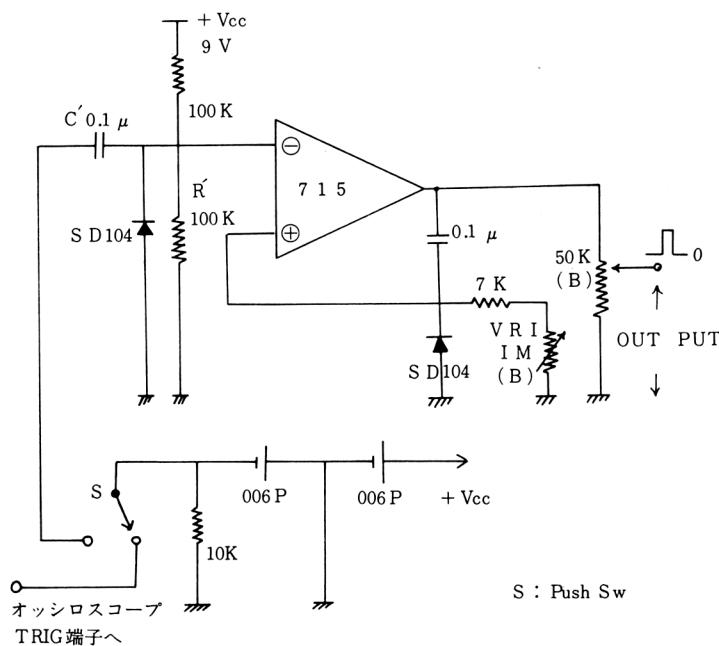


図 6

単パルスだけなら、これで充分

S : Push Sw