

$$\begin{aligned}
 \therefore f &= 1 \text{ Hz} \text{なら, } C = 10 \mu\text{F} \\
 f &= 2 \text{ Hz} \quad C = 5 \mu\text{F} \\
 f &= 5 \text{ Hz} \quad C = 2 \mu\text{F} \\
 f &= 10 \text{ Hz} \quad C = 1 \mu\text{F} \\
 f &= 20 \text{ Hz} \quad C = 0.5 \mu\text{F}
 \end{aligned}$$

なお, $R = 70 \text{ k}\Omega$ としたが, R は半固定のものを用いて調整できるようにした。

⑥ パルス巾は, VR 1で調節できる。

なお, K方式ではVR 1に $1 \text{ M}\Omega$ を選んで, パルス巾の最大値を 70 ms としたが, このKK方式では, VR 1を $500 \text{ k}\Omega$ に選んでパルス巾の最大を 35 ms におさえた。

パルス巾の可変範囲をできるだけ大きくしたいが, これは, 連続パルスの周波数との関係で制限をうけるわけであります。つまり, 出力パルスの周波数が f (A_2 へのトリガパルスの周波数に等しい) の場合は, 上は, 出力パルス, 下がトリガパルス出力パルスの巾 T は, $T < 1/f$ に制限される。

(図11を参照, また写真6にも示しておいた)

従がってKK方式では, パルス巾を 35 ms として用いるので, 周波数は 2.6 Hz 程度まで可能ではある。

⑦ 半固定抵抗 R_O , R_S は, その端子電圧がそれぞれ 8 V 程度になるよう調整する。

⑧ 電源は, 図のようにAC 12 V を整流, 平滑して 14 V 程度を取り出す。念のためツェナーダイオードを用いて簡単な安定化をはかった。

これで充分である。リップルもかなり少ない。

⑨ OPアンプは, 念のため715を用いたが, 低周波の範囲だから741級でも結構まにあう。LM339, TAA861等の場合はプルアップ抵抗をつけること。(前記)

写真6は, A_1 でつくって A_2 に送られる方形波(負側)と A_2 で処理されて出力として取り出される方形波(正側)を同時に示す。

写真6

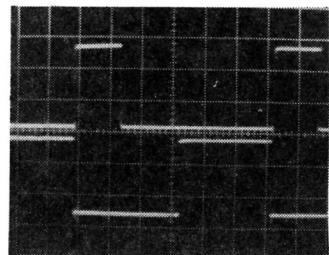


写真7は, 連続パルスの様子を示している。

写真7

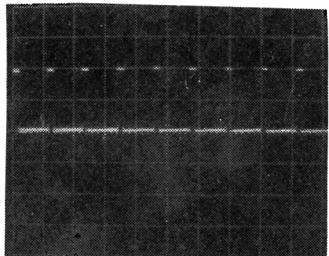


写真8と9は, 周波数を一定として, パルス巾を変えた場合を示している。

写真8


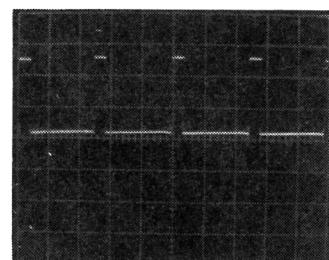


写真9

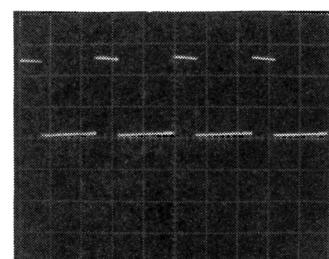

文の構成, 展開上取り上げるのが, 止むなくいまになったが, 写真10は, OPアンプ A_2 に送られる方形波パルスと, A_2 の非反転入力端子 \ominus の電圧 V_i の変化の様子を示している。

写真10

