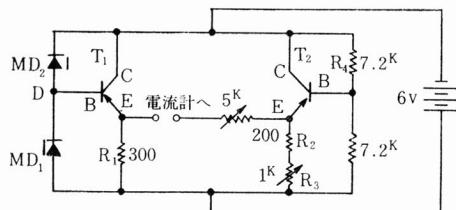


磁石の先端からの距離cm	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
検出用μAの読み	29	18	10	6	5	4

このままでは十分教材用に使えるようであるが、磁石からもっと遠い距離での磁界や、もっと少ない電流での実験には不十分なので、増幅器をつけて製作してみた。

2. 差動増幅器をつけた磁束計

図 5



T₁ - 2SB56×2 パラ接続 可変抵抗 1K - 零点調整
T₂ - 2SB56×2 パラ接続 " 5K - 感度調整

(1) 回路の説明

① T₁の回路 ペアになっている一方のマグネットダイオードをMD₁、他方をMD₂とし、図5のよう接続する。磁界をかけるとMD₁の抵抗が増加し、MD₂の抵抗が減少する。また磁界を反対にかければその反対となる。したがって、Bの電圧が変化しE→B→D→MD₂のベース電流が変化する。そのためT₁のコレクタ電流(R₁→E→C→(-))が変化し、R₁の両端の電圧が変化する。

② T₂の回路 この回路では、T₁回路のダイオードMD₁、MD₂のかわりにそれぞれ7.2KΩの抵抗を用いた。

この抵抗値はダイオードの磁界をかけない場合の順方向抵抗値に近い値を用いた。E→B→R₄→(-)のベース電流が流れているので、R₃→R₂→E→C→(-)のコレクタ電流が生じており、R₂+R₃の両端には一定の電圧が得られている。

③ ブリッジ回路 両方のトランジスターのエミッターEを電流計(0.5~10mA)で結び、R₃を調節すると、T₁、T₂のエミッター電圧が等しくなり、電流は流れなくなる。

この状態のもとでマグネットダイオードに磁界をかけると、T₁のエミッター電圧が変化して電流計回路に電流を生ずるわけであり、これによって磁界の強さを検出する。

感度調整の抵抗は無くとも良く、弱い磁場測定には感度の高い電流計、強い磁場では感度の低い電流計を用いれば良いわけである。


(2) 実験結果

① ソレノイドコイル中心部の磁場と電流との関係

ソレノイドは長さ14cm巻数685回のもの、検出用電流計は10mA、感度調整抵抗は5KΩ、電池は6Vを用い

た。

コイル電流 A	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5
検出用電流計 指示値 mA	0.45	0.95	1.40	1.95	2.45	3.00	3.40

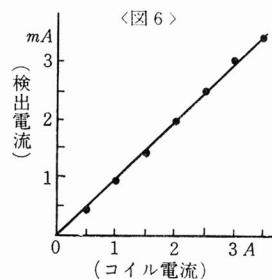

これをグラフにしたのが図6である。電流すなわちコイル内の磁界の強さと、検出電流値が直線的に変化しているので半定量的には十分使用できる。また同一電流計を用いて標準磁場で何mA流れれるかを調べて更正すれば、磁界の絶対測定にも使用できる。

② 捣磁石からの距離による磁界の強さ

搾石(長さ15cm角型)の極の位置が端から1cmの位置にあるものと仮定して、極の位置から2, 3, ……8cmはなれた位置の磁界を測定してみた。検出用電流計は1A感度調整抵抗は零の位置、電源6Vで測定した。

極からの距離 cm	2	3	4	5	6	7	8
検出電流 mA	0.70	0.31	0.17	0.11	0.08	0.05	0.03
距離2乗の逆数	0.25	0.11	0.06	0.04	0.03	0.02	0.015

検出電流は磁界

の強さに比例しているはずであるからグラフの上では磁界の強さと見なし、距離と検出電流の関係を示したもののが図7の曲線である。それが距離の2乗の逆数に比例しているかどうかを見るために横軸に距離の2乗の逆数をとって書きなおして見ると、見事に原点を通す直線となった。

③ 板状磁石からの距離による磁界の強さ

フェライト磁石が身近に使用されるようになり、一見非常に強い磁石のように考えられている。磁石からの距離による磁界の強さはどうなっているかを調べてみた。

使用した磁石は直径9mm、厚さ5.5mmで両平面が極になっている。極の位置は薄い磁石なので平面上にあるものと仮定して、平面からの距離と磁界の強さとの関係を調べてみた。検出用メーターは1mA、感度は最大の位置で実験した。

磁石からの距離 cm	0.8	1	1.5	2	3	5	8
検出メーターの読み mA	7.5	0.48	0.16	0.06	0.03	0.01	0.01