

- リップル電圧は、負荷電流に比例し、コンデンサの容量に反比例する。
- リップル電圧 E_1 、負荷電流 I_d 、コンデンサ容量 C とすれば、次の式でリップル電圧が計算できる。

$$E_1 = \frac{4.6 I_d}{C} \quad (\text{V}) \cdots (50\text{Hz} \text{の場合})$$

(3) 全波整流と平滑回路の波形

① センタタップ方式

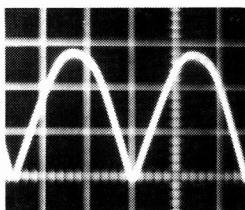
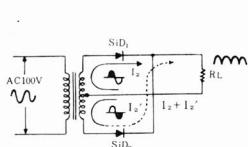


図-4 全波整流回路センタータップ式

写真-4 全波整流波形

- D_1 によって、交流の負の部分がカットされ、 D_2 によっては反対に正の部分がカットされる。結局は負荷 R_L には図-4 に示すとおり、一方の全波の脈流が流れれる。
- 負荷の脈流の周波数は、電源周波数の 2 倍となり、リップルの少ない直流が得られやすい。
- この方式は、P.T. に中間タップが必要である。(トランジスの巻数がブリッジ方式の 2 倍となり費用がかさむ。)
- 平滑回路は、半波と同じである。

② ブリッジ式

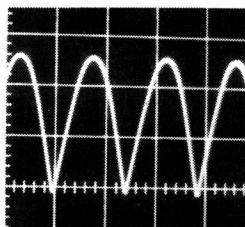
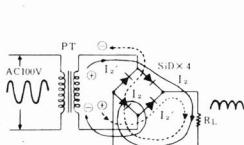


図-5 全波整流回路ブリッジ式

写真-5 全波

- ダイオードが 2 個直列になるので、ダイオードの耐圧は、半分ですむことになる。
- 負荷 R_L には、 $I_2 + I_2'$ が流れ、全波整流が得られる。
- 半波整流と比較し、リップル電圧も小さく、出力電圧は大きくなる。

- 電圧変動率が小さく、P.T. の容量も半波整流と比較し小さくてすむ。

(4) 平滑回路

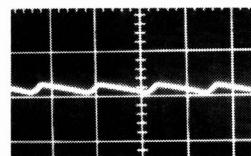
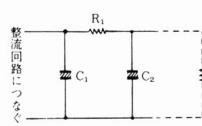


図-6 CRフィルター

写真-6 平滑波形

- 脈流を滑らかな直流にするには、平滑回路が必要である。図-6 のように、コンデンサを使用し平滑する方法が多くとられている。
- C_1 の容量が大きく、また R_L の値が大きいほど R_L の電圧は図-7 の破線のような滑らかな直流が得られる。

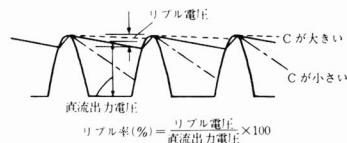


図-7

- C_1 の容量が小さかったり、 R_L の値が少なかったりすると、放電がすぐ終り、 R_L の電圧は、図-7 の一点鎖線のように、リップル電圧が大きくなる。
- リップル率(直流出力電圧とリップル電圧の比)の大きい電源ほど、ラジオやアンプから、ブーンという電源ハムが大きい。

[5] 製作図

(1) 基盤の製作

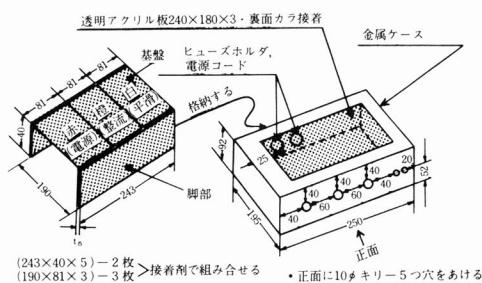


図-8 ケース・基盤の製作

- アクリル板、合成樹脂板等を使用し、図-8 のように組み合せ基盤を製作する。