

てL形に製作する。製作時各寸法とも若干長くとり、組み立て時に余分を切断するようになるとよい。

⑩ ターミナル ヒーター、パイロットランプ、スイッチ片へ配線するのに必要である。2Pのものであるが、下部のねじ頭が若干でているので、木台に固定するとき安定を欠く。下穴をあけるとよい。

⑪ 調整用つまみ、市販品には付いていないが、水が蒸発完了して温度が上昇しても、磁石が落下するのに時間がかかりすぎることがある。この時間調整のために付けるもので、頭部が合成樹脂の円形(直径12)、下部がねじ(長さ12)になっているものが適当である。この頭部に磁石を接合し、保持金具と連動棒の接合部を吸引させ調節する。

⑫ スイッチ片 燐青銅板(厚さ0.3)で、 10×60 に切断し、右側板に連動棒と平面で接触するように取り付ける。この材料は、銅板と比べ弾性が強く、連動棒と作動時接触がよい。

⑬ 連動棒 磁石保持金具の下端と接合している軟鋼棒で、⑫に対して、一方のスイッチ片の役目を果している。直径3~3.2で、長さ120位が適当である。支持板に取り付ける関係上、右端より4分の1の部分を平たくつぶし、直径3.5の穴をあけビスねじで固定する。この棒の右端を押し下げることにより、磁石は食器底に吸着し、電流が流れる。磁石が落下すると、連動棒と⑫が離れてOFFになる。

⑭ 支持板 連動棒を支持するもので、 $8 \times 10 \times 25$ に製作し、上部より3分の1の中央部に直径3.5のビスねじ用穴をあけ、木台に固定する。連動棒を取り付ける際に、裏側に配線用卵形ラグ板をはめ込むようにする。

⑮ パイロットランプ 市販品のAC110Vネオンランプを使用する。

⑯ 電源用差込みプラグ

6. 材料表

番号	部品名	材 料	規 格	等	数量
1	木台	ラワン	$10 \times 120 \times 200$		1
2	側板	ラワン	$6 \times 30 \times 70$		2
3	断熱板	石綿	6×62		2
4	ヒーター台	亜鉛鉄板	$t 0.3 \times 60 \times 110$		1
5	断熱板	石綿	60×81		1
6	絶縁板	雲母板	$t 0.15 \times 60 \times 81$		2
7	ヒーター	A C	100V, 150W用		1
8	磁石	フェライト	$t 3.5 \times 20\phi$		2
9	磁石保持金具	亜鉛鉄板	$t 0.3 \times 35 \times 120$		1
10	ターミナル	2 P			1
11	調整用つまみ	頭合成樹脂	10ϕ ねじ長12		1
12	スイッチ片	燐青銅板	$t 0.3 \times 10 \times 60$		1
13	連動棒	軟鋼棒	3.0×120		1
14	支持板	ラワン	$8 \times 15 \times 25$		1

15	パイロット ランプ	ネオンランプ	AC110V 120V, 15A	1
16	差込みプラグ		$10\phi \times 100$	2
17	絶縁チューブ		30芯, 平行ビニール	500
18	コード	卵形		1
19	ラグ板	さら, ねじ長		2
20	木ねじ	6, 12	各4	
21	ステップル	絶縁用		5/8

7. 試験と調整

製作が終り一応完成したら、次の順序と方法により、試験と調整を行なう。

- ① 回路図にもとづき、配線が正確であるかどうか調べる。
- ② 食器に亜鉛鉄板片を入れる。
- ③ 連動棒の右端を下げ、磁石を食器底に吸着させ、スイッチをONにする。
- ④ 回路計を抵抗計にして、導通と絶縁試験を行なう。特に、各部のはんだ付け、スイッチ片の接触、絶縁状態は完全であるか調べる。
- ⑤ 差込みプラグを電源に入れ、スイッチをONにして、パイロットランプの点燈をたしかめる。
- ⑥ 食器に水10mlを入れ、スイッチをONにすると約10分位で65~70°Cになり、4~5分もすぎると蒸発が終了する。5~6分で食器底は100°Cを越え、磁石は落下しOFFになる。
- ⑦ ストップウォッチと温度計(150°C以上のもの)を使い、時間の経過による温度上昇と蒸発の終始、磁石の落下点をグラフ化するのもよい方法である。
- ⑧ スイッチをONにしてから、OFFになるまで、6分以上かかる場合は、水量を加減し、調整用つまみで吸引力を調節し、時間のかかり過ぎを防止する。

8.まとめ

電熱器関係の教具は、断熱と絶縁を完全にすることが必須条件である。また、本教科の性格から、身近に材料を求め、手軽に製作し、それを使って学習効果をあげることが大切である。

本試作品は、次の学習内容を提示している。

- 直接加熱式炊飯器のフェライト式サーモスタッフの機構とその作動の概要。
- 電気回路図と製作図の読図と作図。
- 回路計による導通、絶縁試験と抵抗、交流電圧の測定。
- オームの法則、電力、電力量、熱量の計算式の適用。

参考文献

- | | |
|---------|------|
| 理化学辞典 | 岩波書店 |
| 家庭の電気工学 | オーム社 |
| 電気機器 | 開隆堂 |